

■ 第一讲 中央处理器基础

翟象平

电邮: blueicezhaixp@nuaa.edu.cn

个人主页: <http://cyber.nuaa.edu.cn>



回顾：MIPS（RISC）设计原则


- 简洁有助于归整
 - 定长指令字
 - 指令格式少
 - opcode总是前6位
- 加速大概率事件
 - 面向寄存器的算术运算指令
 - 允许指令包含立即数
- 越小越快
 - 有限指令集
 - 有限的寄存器
 - 有限的寻址方式
- 优秀的设计需要最优的权衡
 - 3种指令格式



中央处理器：数据通路+控制

■ 简洁的MIPS实现

 - 内存访问指令：lw, sw
- 算术逻辑指令：add, sub, and, or, slt
- 控制流指令：beq, j



■ 常用实现方式

- PC提供指令地址从内存读取指令，并更新PC
 - 解码指令
 - 执行指令
- ## ■ 所有指令（j 除外）访问寄存器后使用ALU




逻辑设计基础

- 信息采用二进制编码
 - 低电平为 0，高电平为 1
 - 每 比特 一条 电线
 - 多比特信息在多电线上编码（总线）
- 操作元件-组合电路
 - 操作数据
 - 输出可看作为基于输入的函数 $\text{Output} = F(\text{Input})$
- 状态元件-时序电路
 - 存储信息

操作元件


■ 与门

- $Y = A \& B$

 


■ 加法

- $Y = A + B$

 


■ 多路选择

- $Y = S ? I1 : I0$

 



■ 算术逻辑单元

- $Y = F(A, B)$

 



状态元件

  - 寄存器：在电路里存储数据
 - 用时钟信号控制什么时候对存储的数据进行更新
 - 边沿触发：当时钟信号改变的时候更新
 - 上跳沿： $0 \rightarrow 1$
 - 下跳沿： $1 \rightarrow 0$
 - D触发器是实现寄存器的一种方式



状态元件


- 带写控制的寄存器
 - 只有在写使能信号有效时才在时钟边沿更新数据

  



时序控制

 - 时序控制决定状态元件中的数据什么时候有效、以及什么时候稳定
 - 边沿触发：所有状态在时钟边沿改变
- 经典时序
 - 状态元件读数据 → 组合电路传递值 → 写结果至状态元件
- 写使能信号
 - 写使能+时钟边沿





Q & A

THANKS