



■ 第二讲 数据通路

翟象平

电邮: blueicezhaixp@nuaa.edu.cn


个人主页: <http://cyber.nuaa.edu.cn>



MIPS的三种指令类型

ADD and SUBTRACT

- add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt

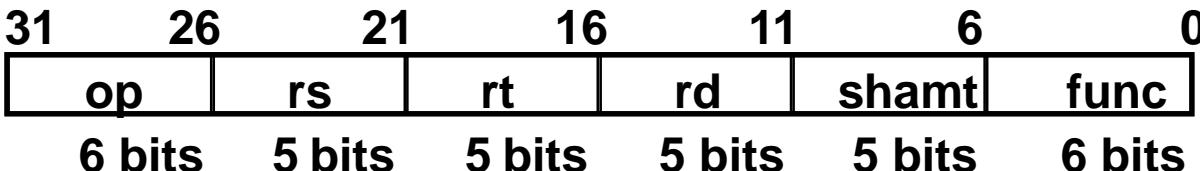

OR Immediate

- ori rt, rs, imm16

LOAD and STORE


- lw rt, rs, imm16
- sw rt, rs, imm16

BRANCH

- beq rs, rt, imm16

JUMP

- j target

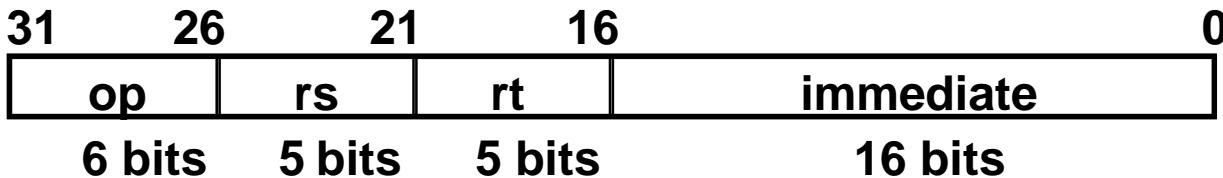

代表性指令：有算术运算、逻辑运算；有RR型、RI型；有访存指令；有条件转移、无条件转移。





加法和减法指令(R-type类型)

实现目标(7条指令)：

ADD and SUBTRACT

- add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt

OR Immediate

- ori rt, rs, imm16

LOAD and STORE

- lw rt, rs, imm16
- sw rt, rs, imm16




BRANCH

- beq rs, rt, imm16

JUMP


- j target

首先考虑add和sub指令 (R-Type指令的代表)

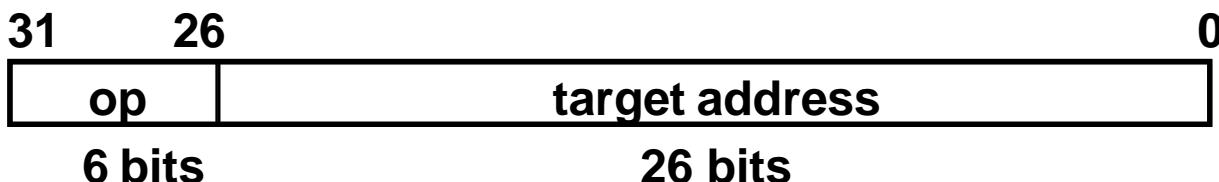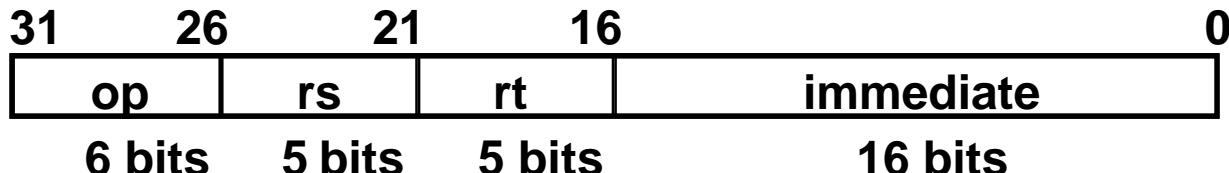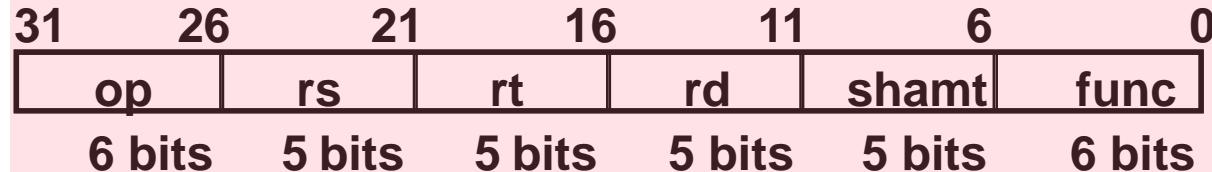



加法指令（ADD）

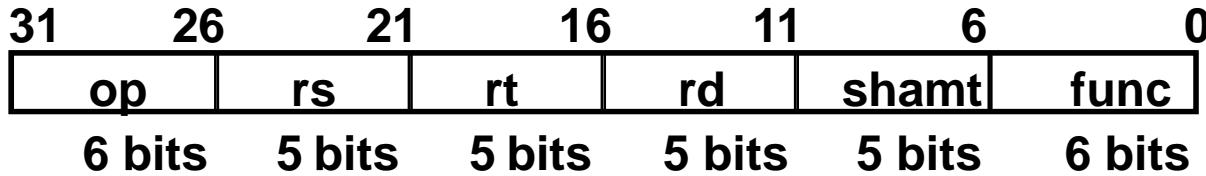


■ add rd, rs, rt


- M[PC] 从PC所指的内存单元中取指令
- $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$ 从rs、rt 所指的寄存器中取数后相加。若结果不溢出，则将结果送rd 所指的寄存器中；若结果溢出，则不送结果，并转到“溢出处理程序”执行。
- $PC \leftarrow PC + 4$ PC加4，使PC指向下一条指令



RR (R-type) 型数据通路

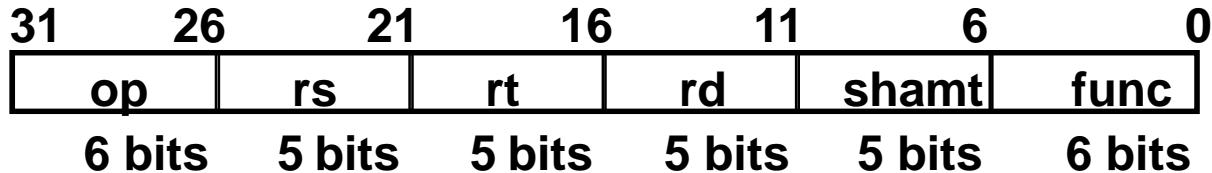

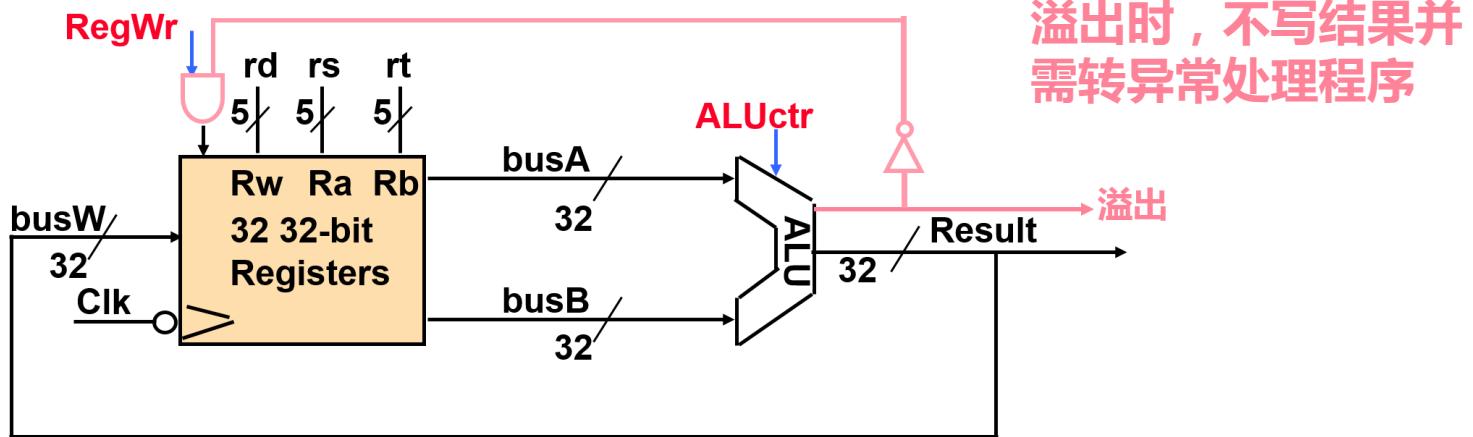- 功能 : $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op } R[rt]$, 如 : add rd, rs, rt



不考虑公共操作，仅R-Type指令执行阶段的数据通路

Ra, Rb, Rw 分别对应指令的rs, rt, rd

ALUctr, RegWr: 指令译码后产生的控制信号

“add rd, rs, rt” 控制信号？

$ALUctr = add$, $RegWr = 1$



立即数逻辑指令 (ori 指令)

实现目标 (7条指令) :

ADD and SUBTRACT

- add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt

OR Immediate

- ori rt, rs, imm16

LOAD and STORE



- lw rt, rs, imm16
- sw rt, rs, imm16

BRANCH

- beq rs, rt, imm16

JUMP

- j target

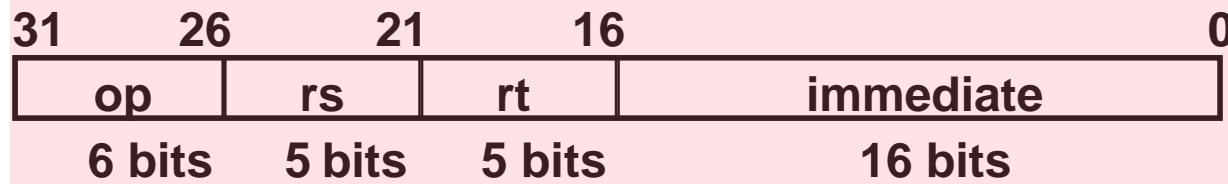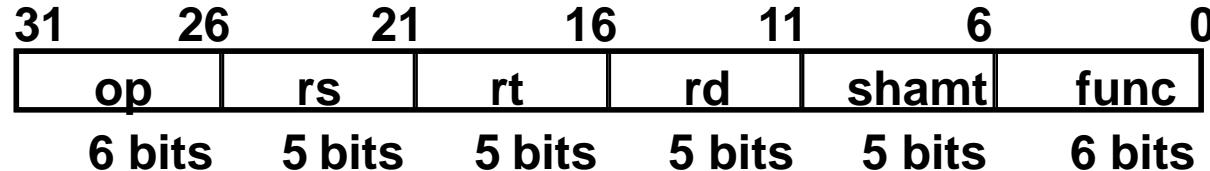


考虑ori 指令 (I-Type 指令和逻辑运算指令的代表)






OR Immediate Instruction

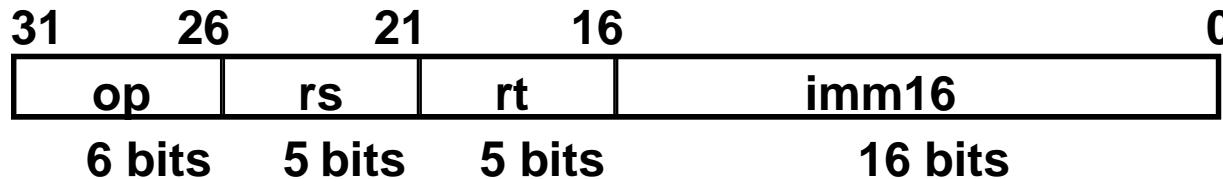


ori rt, rs, imm16

- M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
- $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ or } \text{ZeroExt}(imm16)$ 立即数零扩展，并与rs内容做“或”运算
- $PC \leftarrow PC + 4$ 计算下地址（公共操作，取指部件完成）

零扩展 ZeroExt(imm16)

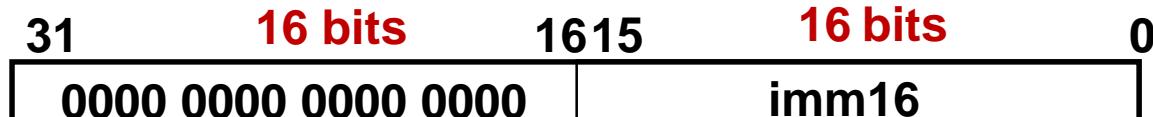


立即数逻辑指令的数据通路

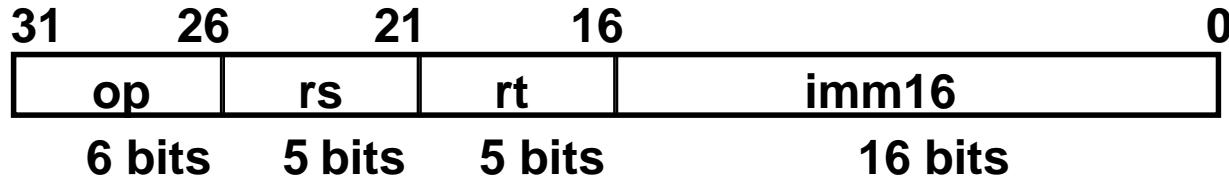

- $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ op } \text{ZeroExt}[imm16]$ Example: ori rt, rs, imm16

R-Type类型的结果写入Rd

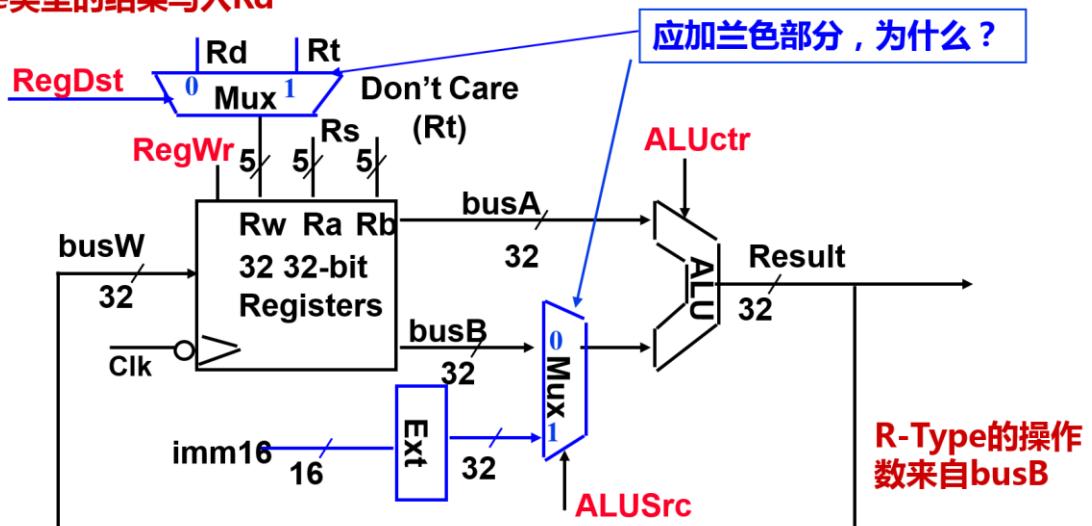

Ori指令的控制信号：

RegDst=1 ;

RegWr=1 ;

ALUSrc=1 ;

ALUctr=or



访存的数据装入指令 (lw)

实现目标 (7条指令) :

ADD and SUBTRACT

- add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt

OR Immediate

- ori rt, rs, imm16

LOAD and STORE


- lw rt, rs, imm16
- sw rt, rs, imm16

BRANCH


- beq rs, rt, imm16

JUMP

- j target

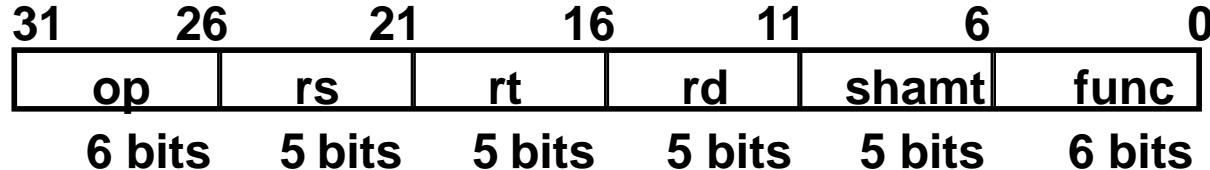

考虑lw 指令 (访存指令的代表)

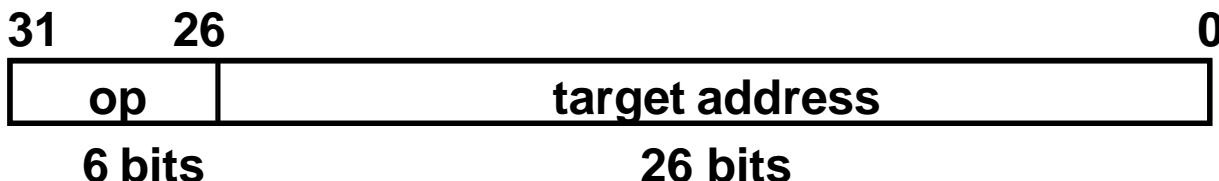




装入指令 (Load)



lw rt, rs, imm16

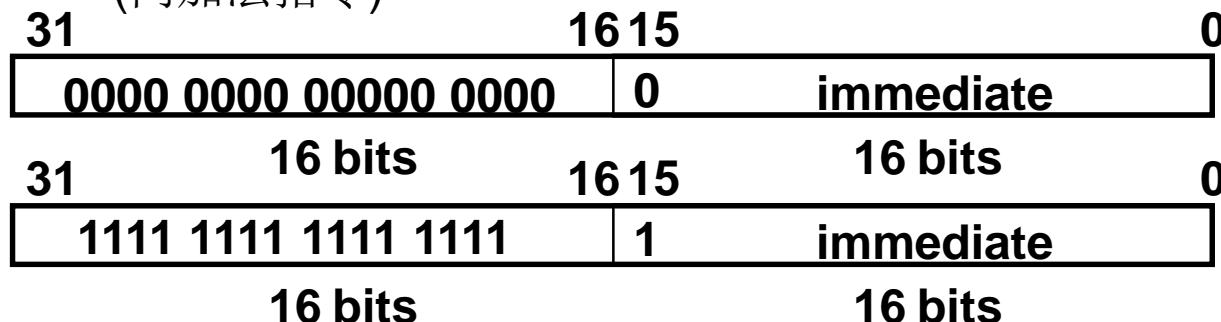- M[PC] (同加法指令)
- $\text{Addr} \leftarrow R[\text{rs}] + \text{SignExt}(\text{imm16})$ 计算数据地址 (立即数要进行符号扩展)
- $R[\text{rt}] \leftarrow M[\text{Addr}]$ 从存储器中取出数据，装入到寄存器中
- $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$ (同加法指令)




符号扩展


- 为什么不是零扩展？



装入(lw)指令的数据通路

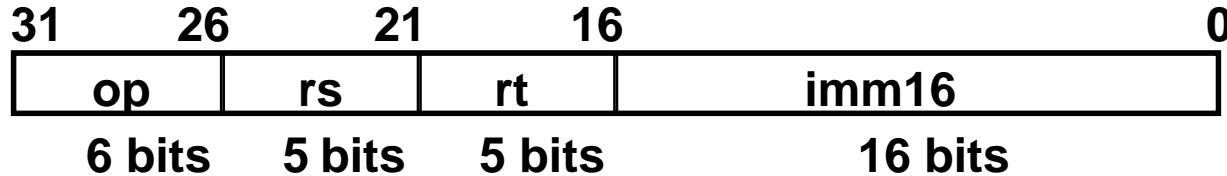

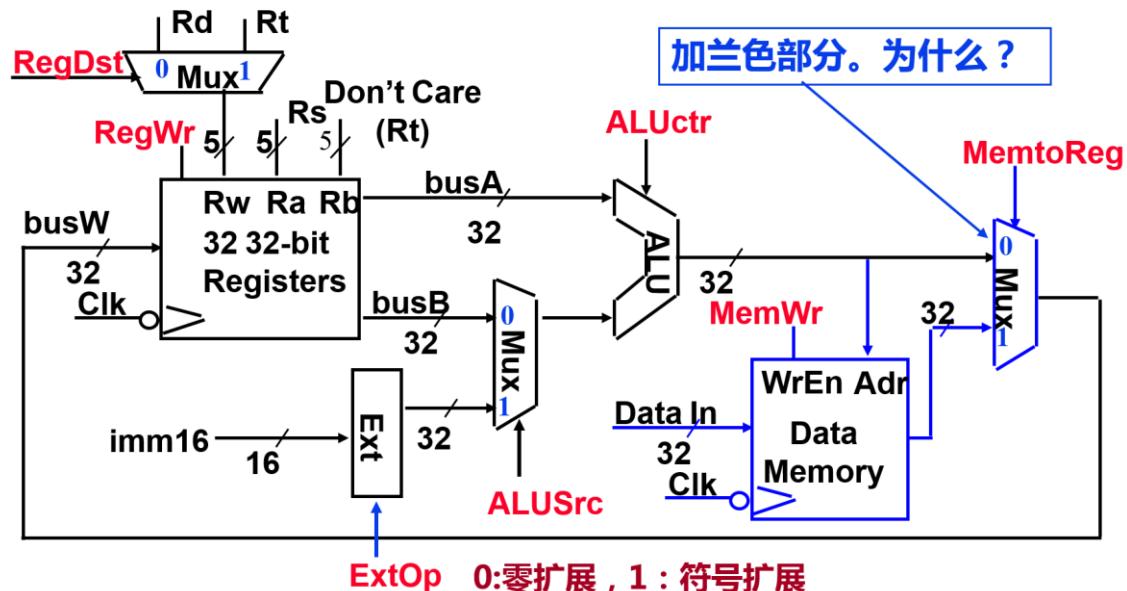- $R[rt] \leftarrow M[R[rs] + \text{SignExt}[imm16]]$ lw rt, rs, imm16



RegDst=1,
 RegWr=1,
 ALUctr=addu,
 ExtOp=1,
 ALUSrc=1,
 MemWr=0,
 MemtoReg=1



访存的存数指令 (sw)

实现目标 (7条指令) :

ADD and SUBTRACT

- add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt

OR Immediate

- ori rt, rs, imm16

LOAD and STORE


- lw rt, rs, imm16
- sw rt, rs, imm16

BRANCH


- beq rs, rt, imm16

JUMP

- j target

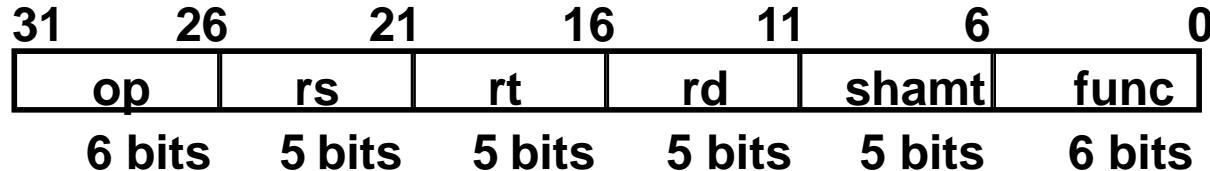


考虑sw 指令 (访存指令的代表)

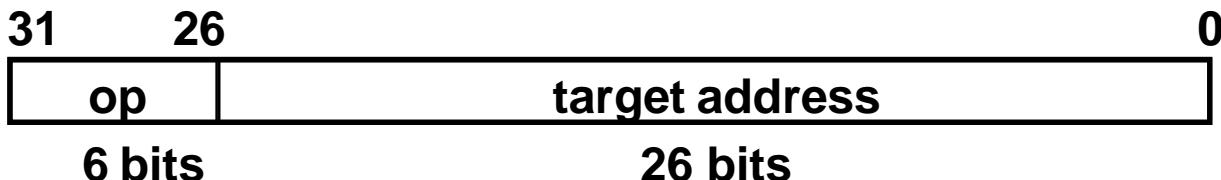




Store Instruction

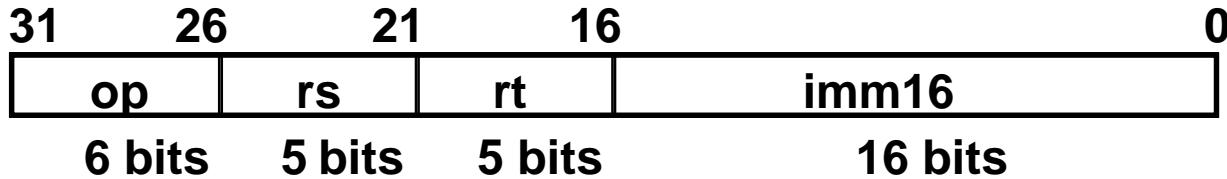


- **sw rt, rs, imm16**
 - M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
 - $\text{Addr} \leftarrow \text{R}[rs] + \text{SignExt}(\text{imm16})$ 计算存储单元地址
(符号扩展！)
 - $\text{Mem}[\text{Addr}] \leftarrow \text{R}[rt]$ 寄存器rt中的内容存到内存单元中
 - $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$ 计算下地址（公共操作，取指部件完成）



存数(sw)指令的数据通路

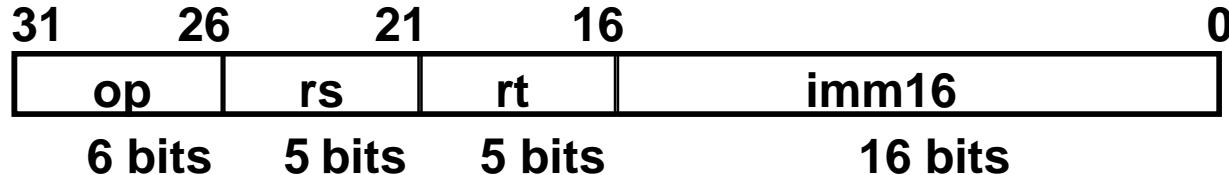

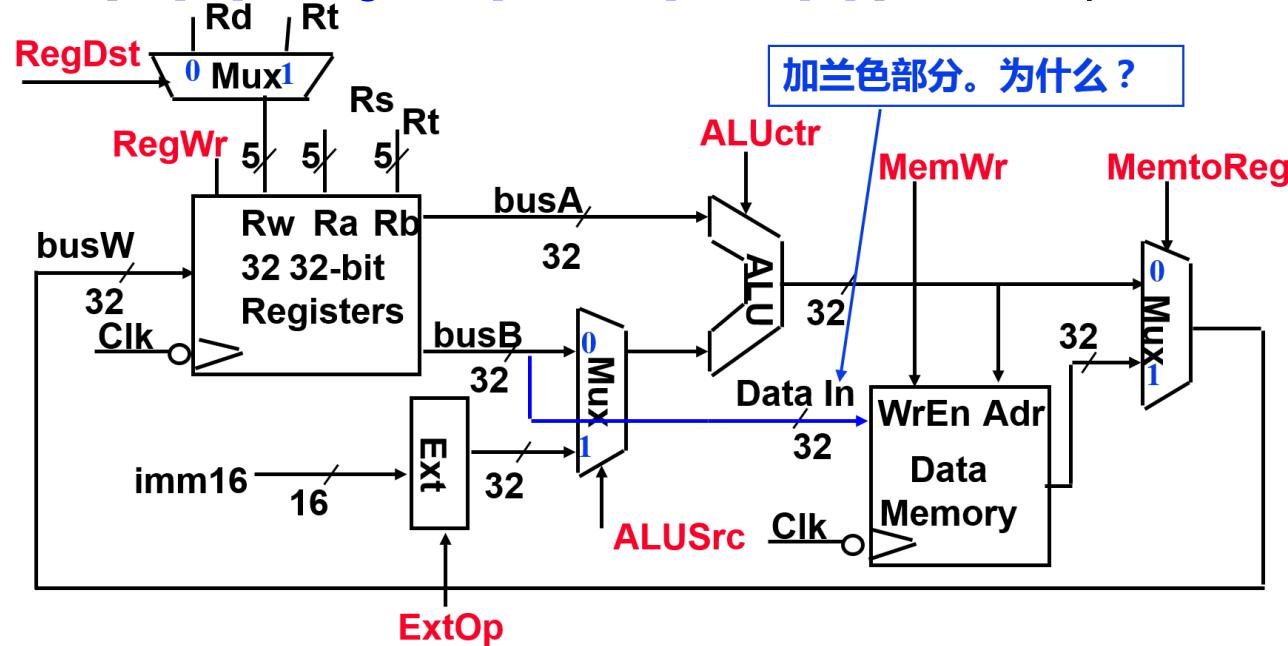- $M[R[rs] + \text{SignExt}[imm16]] \leftarrow R[rt]$ Example: sw rt, rs, imm16



$\text{RegDst} = x$,
 $\text{RegWr} = 0$,
 $\text{ALUctr} = \text{addu}$,
 $\text{ExtOp} = 1$,
 $\text{ALUSrc} = 1$,
 $\text{MemWr} = 1$,
 $\text{MemtoReg} = x$



分支（条件转移）指令

实现目标（7条指令）：

ADD and SUBTRACT

- add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt

OR Immediate

- ori rt, rs, imm16

LOAD and STORE



- lw rt, rs, imm16
- sw rt, rs, imm16

BRANCH


- beq rs, rt, imm16

JUMP

- j target

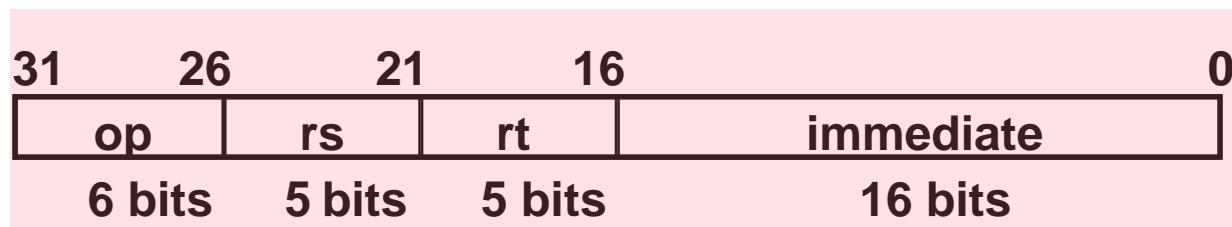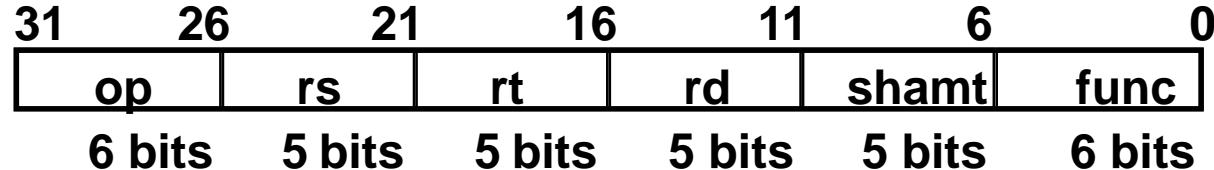


考虑beq指令（条件转移指令的代表）

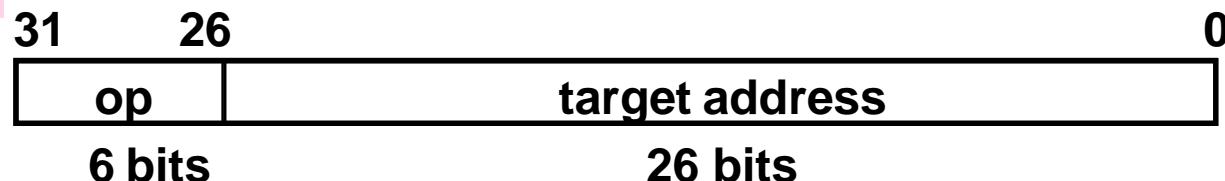



Branch Instruction

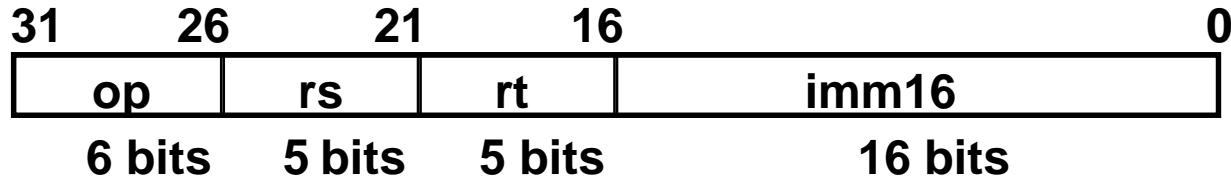

■ beq rs, rt, imm16

- M[PC] 取指令 (公共操作, 取指部件完成)
- Cond $\leftarrow R[rs] - R[rt]$ 做减法比较rs和rt中的内容
- if (COND eq 0) 计算下地址 (根据比较结果, 修改PC)

$$PC \leftarrow PC + 4 + (\text{SignExt}(imm16) \times 4)$$


else

$$PC \leftarrow PC + 4$$


立即数的含义是什么?
是相对指令数还是相对
单元数?



条件转移指令的数据通路

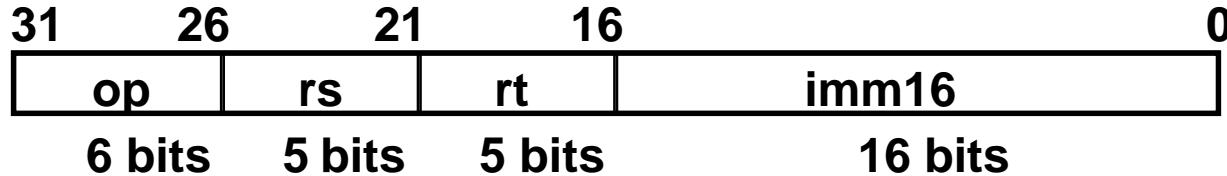

- beq rs, rt, imm16 比较Rs与Rt！

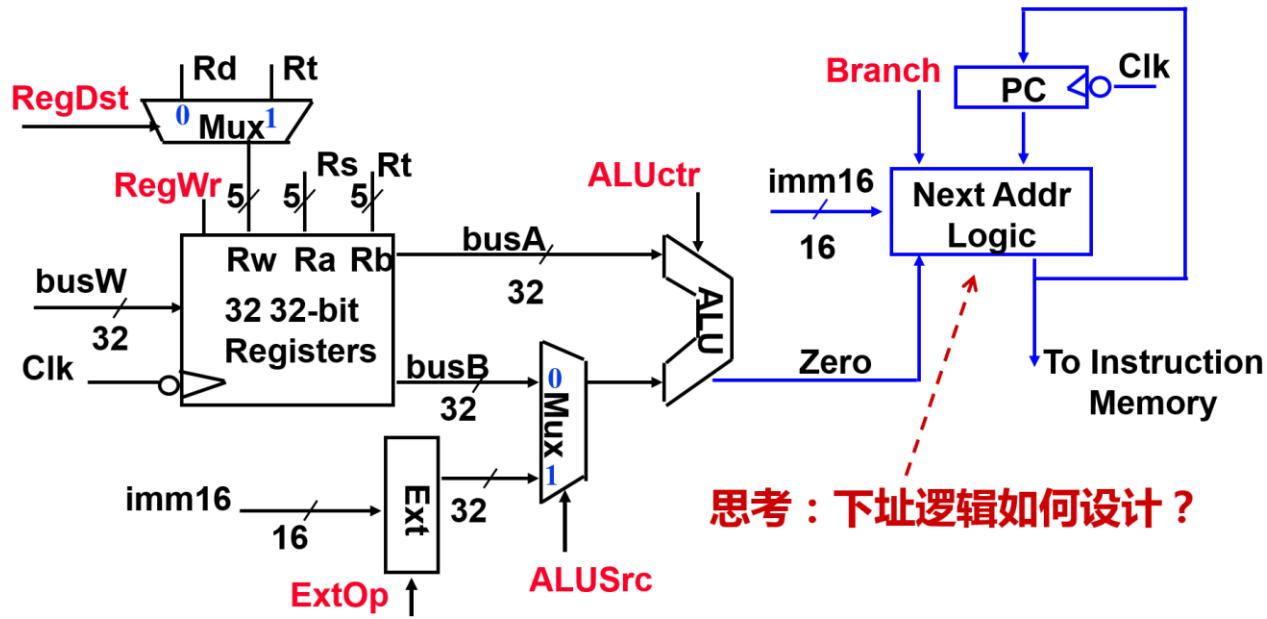

思考：下址逻辑如何设计？

RegDst=x,
 RegWr=0,
 ALUctr=subub,
 ExtOp=x,
 ALUSrc=0,
 MemWr=0,
 MemtoReg=x,
 Branch=1



Q & A

THANKS