



计算机组成与设计

■ 第三讲 下址逻辑

翟象平

电邮: blueicezhaixp@nuaa.edu.cn

个人主页: <http://cyber.nuaa.edu.cn>



取指令部件(Instruction Fetch Unit)


每条指令都有的公共操作：

- 取指令： $M[PC]$
- 更新PC： $PC \leftarrow PC + 4$

转移 (Branch and Jump)
时， PC内容再次被更新为
“转移目标地址”

取指后，各指令功能不同，数据通路中信息流动过程也不同

下面分别对每条指令进行相应数据通路的设计

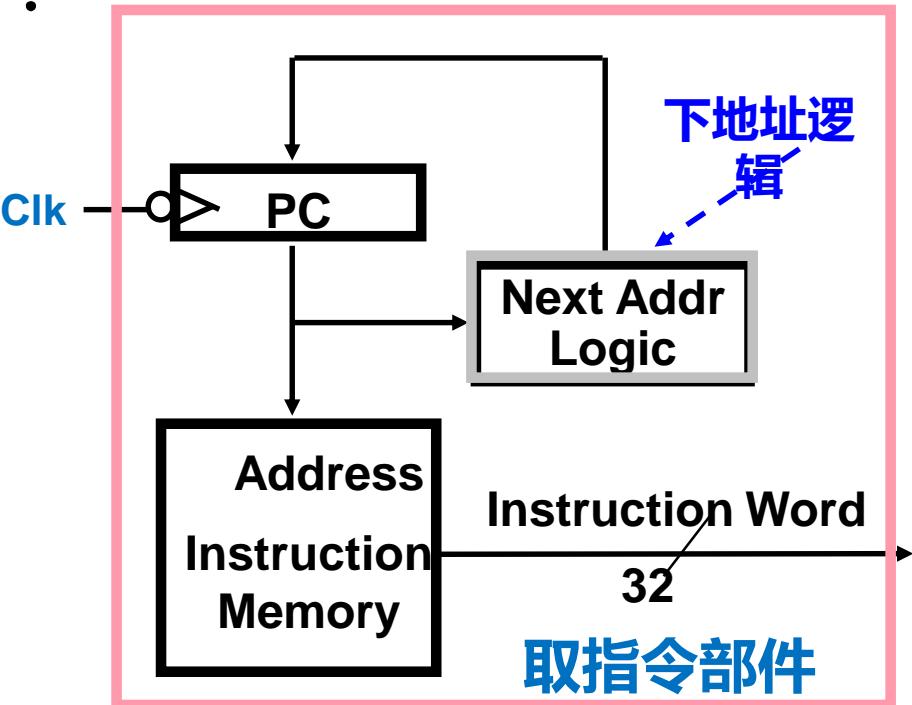



下址逻辑计算


- PC是一个32位地址:
 - 顺序执行时: $PC_{<31:0>} = PC_{<31:0>} + 4$
 - 转移执行时: $PC_{<31:0>} = PC_{<31:0>} + 4 + \text{SignExt}[Imm16] \times 4$
- MIPS按字节编址, 每条指令为32位, 占4个字节, 故PC的值总是4的倍数, 即后两位为00, 因此, PC只需要30位即可:
 - 顺序执行时: $PC_{<31:2>} = PC_{<31:2>} + 1$
 - 转移执行时: $PC_{<31:2>} = PC_{<31:2>} + 1 + \text{SignExt}[Imm16]$
 - 取指令时: 指令地址 = $PC_{<31:2>} \text{ 串接 } "00"$



下址逻辑设计

Using a 30-bit PC:

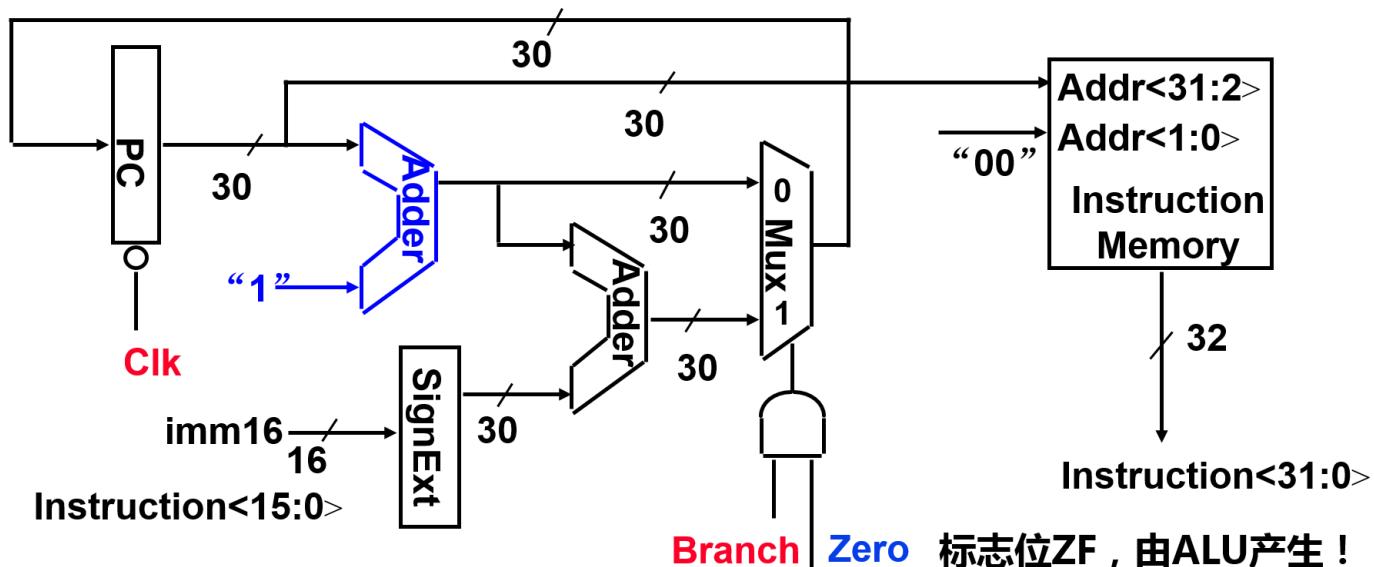- 顺序执行时: $PC_{31:2} = PC_{31:2} + 1$
- 转移执行时: $PC_{31:2} = PC_{31:2} + 1 + \text{SignExt}[Imm16]$
- 取指令时: 指令地址 = $PC_{31:2}$ 串接 “00”



“ALU” 和
“Adder”
有什么差别?



无条件转移指令

实现目标 (7条指令) :

ADD and SUBTRACT

- add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt

OR Immediate

- ori rt, rs, imm16

LOAD and STORE



- lw rt, rs, imm16
- sw rt, rs, imm16

BRANCH

- beq rs, rt, imm16

JUMP

- j target

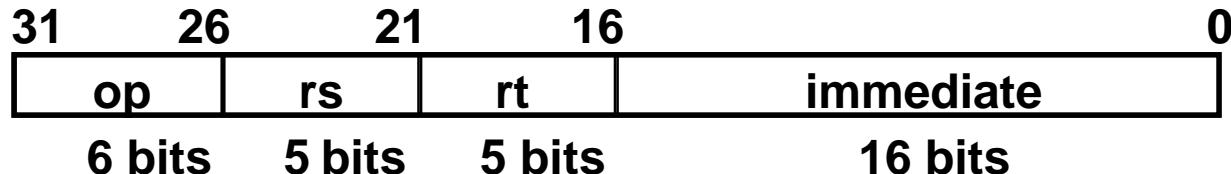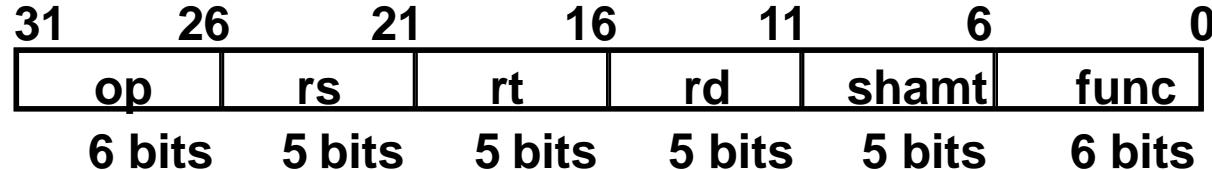

考虑Jump指令 (无条件转移指令的代表)






无条件跳转指令（JUMP）



j target

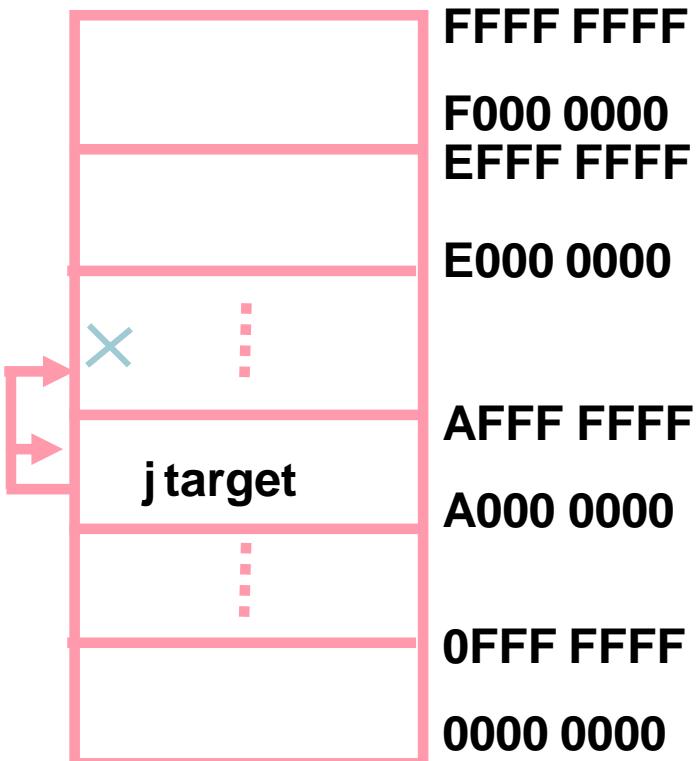- M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
- $PC<31:2> \leftarrow PC<31:28>$ 串接
 $target<25:0>$ 计算目标地址




- 不是相对寻址，而是绝对寻址

取址部件的数据通路

j target

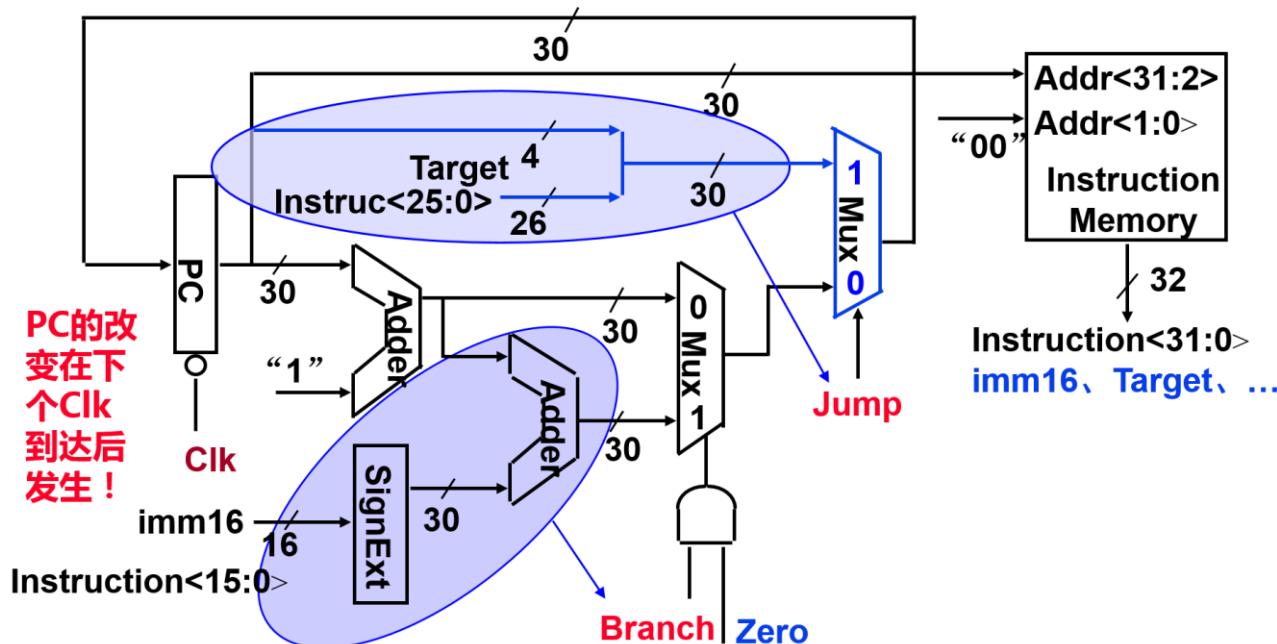- PC<31:2> ← PC<31:28> concat target<25:0>



RegDst=x

ExtOp=x

ALUSrc=x

MemtoReg=x

ALUctr=x,

RegWr=0,

MemWr=0,

Branch=0,


Jump=1

MIPS子集 (数据通路)




ADD and SUBTRACT

- add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt

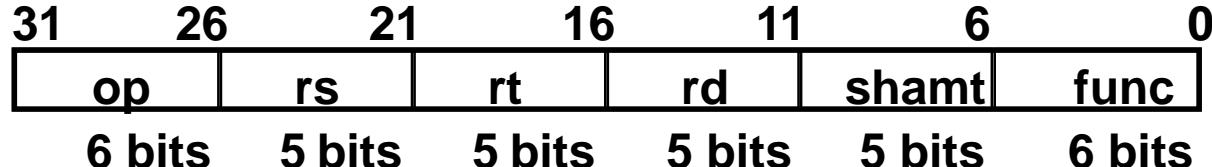

OR Immediate

- ori rt, rs, imm16

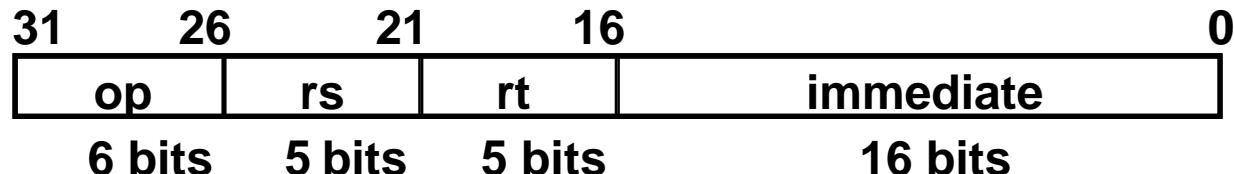

LOAD and STORE

- lw rt, rs, imm16
- sw rt, rs, imm16



BRANCH

- beq rs, rt, imm16


JUMP

- j target

所有指令的数据通路都已设计好，合起来的数据通路是什么样的？



CPI 举例

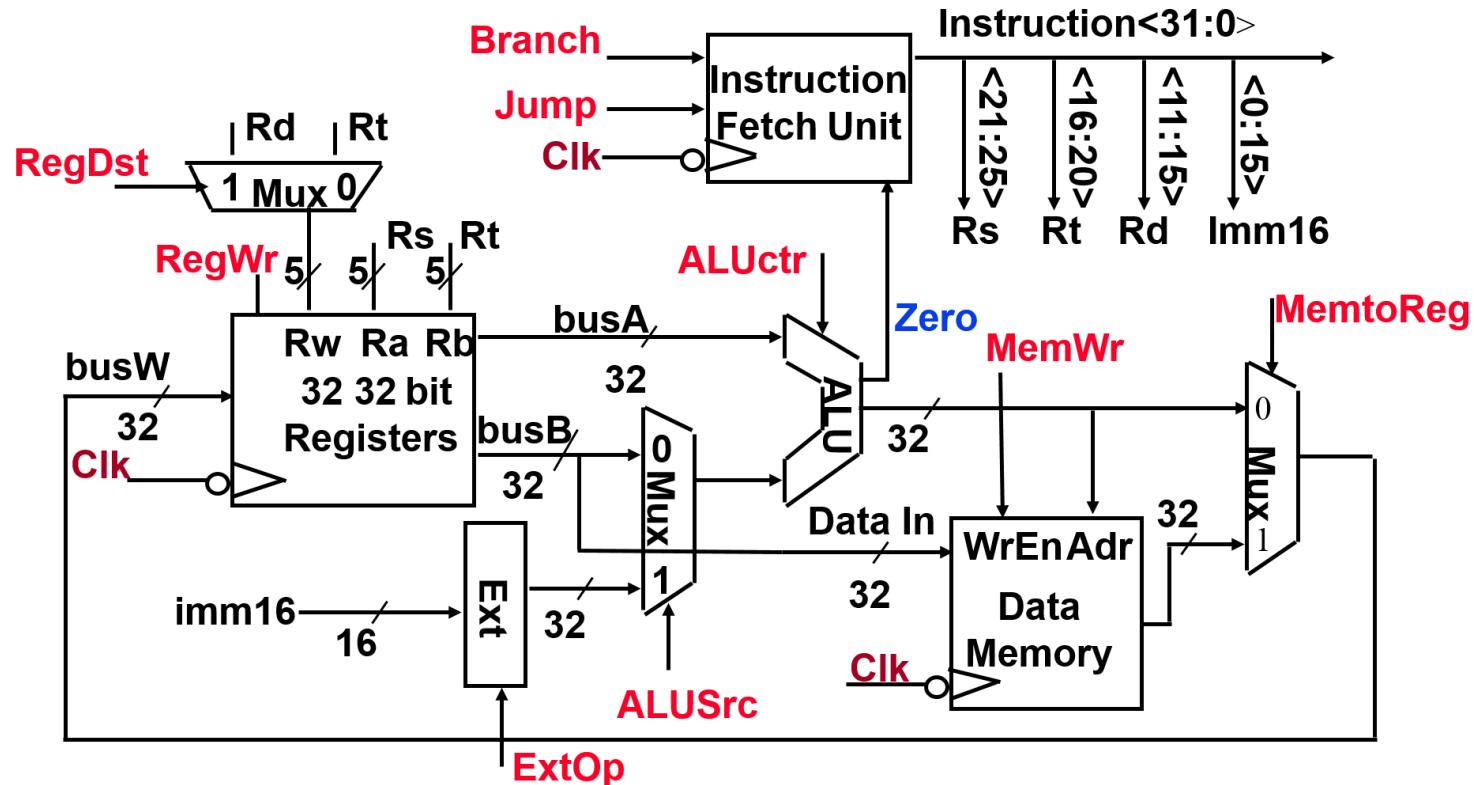

- 指令执行结果总是在下个时钟到来时开始保存在 寄存器 或 存储器 或 PC 中



Q & A

THANKS