

## ■ 第四讲 控制器设计

翟象平


电邮: blueicezhaixp@nuaa.edu.cn

个人主页: <http://cyber.nuaa.edu.cn>



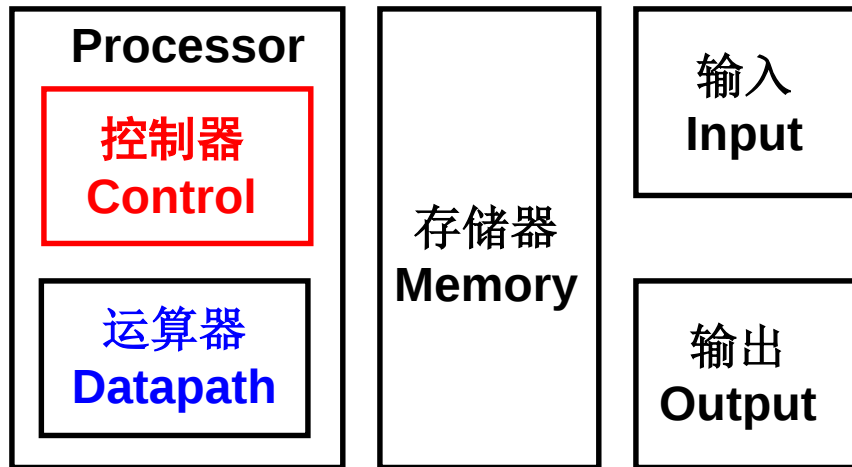
# 取指令部件(Instruction Fetch Unit)

- 计算机五大组成
- 设计控制器
  - 根据每条指令的功能，分析控制信号的取值，并在表中列出
  - 根据列出的指令和控制信号的关系，写出每个控制信号的逻辑表达式



# 指令与控制信号的关系表

 

|                                                                                   |      |         |         |            |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
|  | func | 10 0000 | 10 0010 | 与func字段无关! |         |         |         |         |
|                                                                                   | op   | 00 0000 | 00 0000 | 00 1101    | 10 0011 | 10 1011 | 00 0100 | 00 0010 |
|                                                                                   |      | add     | sub     | ori        | lw      | sw      | beq     | jump    |
| RegDst                                                                            |      | 1       | 1       | 0          | 0       | x       | x       | x       |
| ALUSrc                                                                            |      | 0       | 0       | 1          | 1       | 1       | 0       | x       |
| MemtoReg                                                                          |      | 0       | 0       | 0          | 1       | x       | x       | x       |
| RegWrite                                                                          |      | 1       | 1       | 1          | 1       | 0       | 0       | 0       |
| MemWrite                                                                          |      | 0       | 0       | 0          | 0       | 1       | 0       | 0       |
| Branch                                                                            |      | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 1       | 0       |
| Jump                                                                              |      | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 1       |
| ExtOp                                                                             |      | x       | x       | 0          | 1       | 1       | x       | x       |
| ALUctr<2:0>                                                                       |      | add     | sub     | or         | addu    | addu    | subu    | xxx     |

|        |    |    |                |    |           |       |      |                  |
|--------|----|----|----------------|----|-----------|-------|------|------------------|
|        | 31 | 26 | 21             | 16 | 11        | 6     | 0    |                  |
| R-type | op |    | rs             | rt | rd        | shamt | func | add, sub         |
| I-type | op |    | rs             | rt | immediate |       |      | ori, lw, sw, beq |
| J-type | op |    | target address |    |           |       | jump |                  |




# 主控单元和ALU局控单元

| op       | 00 0000 | 00 1101 | 10 0011 | 10 1011 | 00 0100 | 00 0010 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | R-type  | ori     | lw      | sw      | beq     | jump    |
| RegDst   | 1       | 0       | 0       | x       | x       | x       |
| ALUSrc   | 0       | 1       | 1       | 1       | 0       | x       |
| MemtoReg | 0       | 0       | 1       | x       | x       | x       |
| RegWrite | 1       | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       |
| MemWrite | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       |
| Branch   | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       |
| Jump     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       |
| ExtOp    | x       | 0       | 1       | 1       | x       | x       |
| ALUctr   | Add/Sub | Or      | Addu    | Addu    | Subu    | xxx     |

ALUctr的值:


非R型指令时,  
取决于ALUop;  
R型指令时,  
取决于func。

 

ALUop的输出位数N  
应为3!



# ALUop的逻辑表达式

 

|            | 000000    | 001101 | 100011 | 101011 | 000100 | 000010 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 指令         | R-type    | ori    | lw     | sw     | beq    | jump   |
| 运算         | 由func指定   | or     | addu   | addu   | subu   | xxx    |
| ALUop<2:0> | xxx 或 xx1 | 010    | 000    | 000    | 100    | xxx    |

- $ALUop<2>=beq=!op<5>\&!op<4>\&!op<3>\&op<2>\&!op<1>\&!op<0>$  (op=000100)
- $ALUop<1>=ori=!op<5>\&!op<4>\&op<3>\&op<2>\&!op<1>\&op<0>$  (op=001101)
- $ALUop<0>=R-type=!op<5>\&!op<4>\&!op<3>\&!op<2>\&!op<1>\&!op<0>$  (op=000000)





# ALU控制信号

| ALUctr<2:0> | 操作类型 | SUBctr | OVctr | SIGctr | OPctr<1:0> | OPctr 的含义   |
|-------------|------|--------|-------|--------|------------|-------------|
| 0 0 0       | addu | 0      | 0     | x      | 0 0        | 选择加法器的结果输出  |
| 0 0 1       | add  | 0      | 1     | x      | 0 0        | 选择加法器的结果输出  |
| 0 1 0       | or   | x      | 0     | x      | 0 1        | 选择“按位或”结果输出 |
| 0 1 1       | (未用) |        |       |        |            |             |
| 1 0 0       | subu | 1      | 0     | x      | 0 0        | 选择加法器的结果输出  |
| 1 0 1       | sub  | 1      | 1     | x      | 0 0        | 选择加法器的结果输出  |
| 1 1 0       | sltu | 1      | 0     | 0      | 1 0        | 选择小于置位结果输出  |
| 1 1 1       | slt  | 1      | 0     | 1      | 1 0        | 选择小于置位结果输出  |



# ALU局部控制表达式

  


| func<5:0> | Instruction Operation | ALUctr<2:0> | ALU Operation |
|-----------|-----------------------|-------------|---------------|
| 10 0000   | add                   | 001         | Add           |
| 10 0010   | sub                   | 101         | Sub           |
| 10 0100   | and                   | -----       | And           |
| 10 0101   | or                    | 010         | Or            |
| 10 1010   | set-on-less-than      | 111         | Slt           |

- ALUctr<0> = !func<3> & !func<2> & !func<1> & !func<0> + !func<2> & func<1> & !func<0>
- ALUctr<1> = !func<3> & func<2> & !func<1> & func<0> + func<3> & !func<2> & func<1> & !func<0>
- ALUctr<2> = !func<2> & func<1> & !func<0>



# ALU局部控制表达式

 

| op        | 00 0000  | 00 1101 | 10 0011 | 10 1011 | 00 0100 | 00 0010 |
|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | R-type   | ori     | lw      | sw      | beq     | jump    |
| RegDst    | 1        | 0       | 0       | x       | x       | x       |
| ALUSrc    | 0        | 1       | 1       | 1       | 0       | x       |
| MemtoReg  | 0        | 0       | 1       | x       | x       | x       |
| RegWrite  | 1        | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       |
| MemWrite  | 0        | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       |
| Branch    | 0        | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       |
| Jump      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       |
| ExtOp     | x        | 0       | 1       | 1       | x       | x       |
| ALU运算     | "R-type" | Or      | Addu    | Addu    | Subu    | xxx     |
| ALUOp <2> | x        | 0       | 0       | 0       | 1       | x       |
| ALUOp <1> | x        | 1       | 0       | 0       | 0       | x       |
| ALUOp <0> | 1        | 0       | 0       | 0       | 0       | x       |
| R-type    | 1        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

# 控制信号逻辑方程 (RegWr)




| op       | 00 0000 | 00 1101 | 10 0011 | 10 1011 | 00 0100 | 00 0010 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | R-type  | ori     | lw      | sw      | beq     | jump    |
| RegWrite | 1       | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       |


■  $\text{RegWrite} = \text{R-type} + \text{ori} + \text{lw}$

$= !\text{op}<5> \& !\text{op}<4> \& !\text{op}<3> \& !\text{op}<2> \& !\text{op}<1> \& !\text{op}<0>$  (R-type)


$+ !\text{op}<5> \& !\text{op}<4> \& \text{op}<3> \& \text{op}<2> \& !\text{op}<1> \& \text{op}<0>$  (ori)

 $+ \text{op}<5> \& !\text{op}<4> \& !\text{op}<3> \& !\text{op}<2> \& \text{op}<1> \& \text{op}<0>$  (lw)



 

# 7条指令的完整单周期处理器

 



Q & A

THANKS